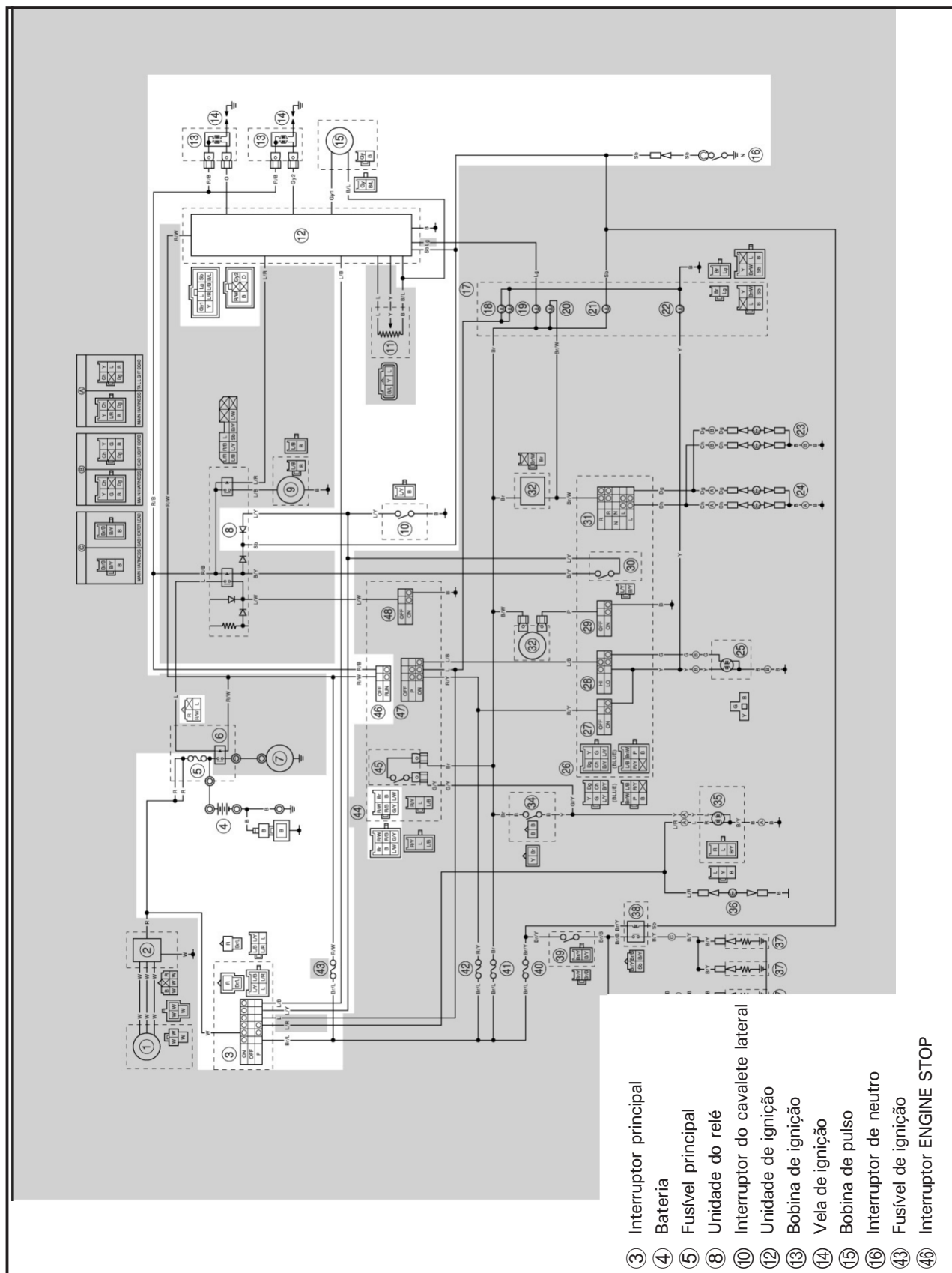





SISTEMA DE IGNIÇÃO DIAGRAMA DO CIRCUITO





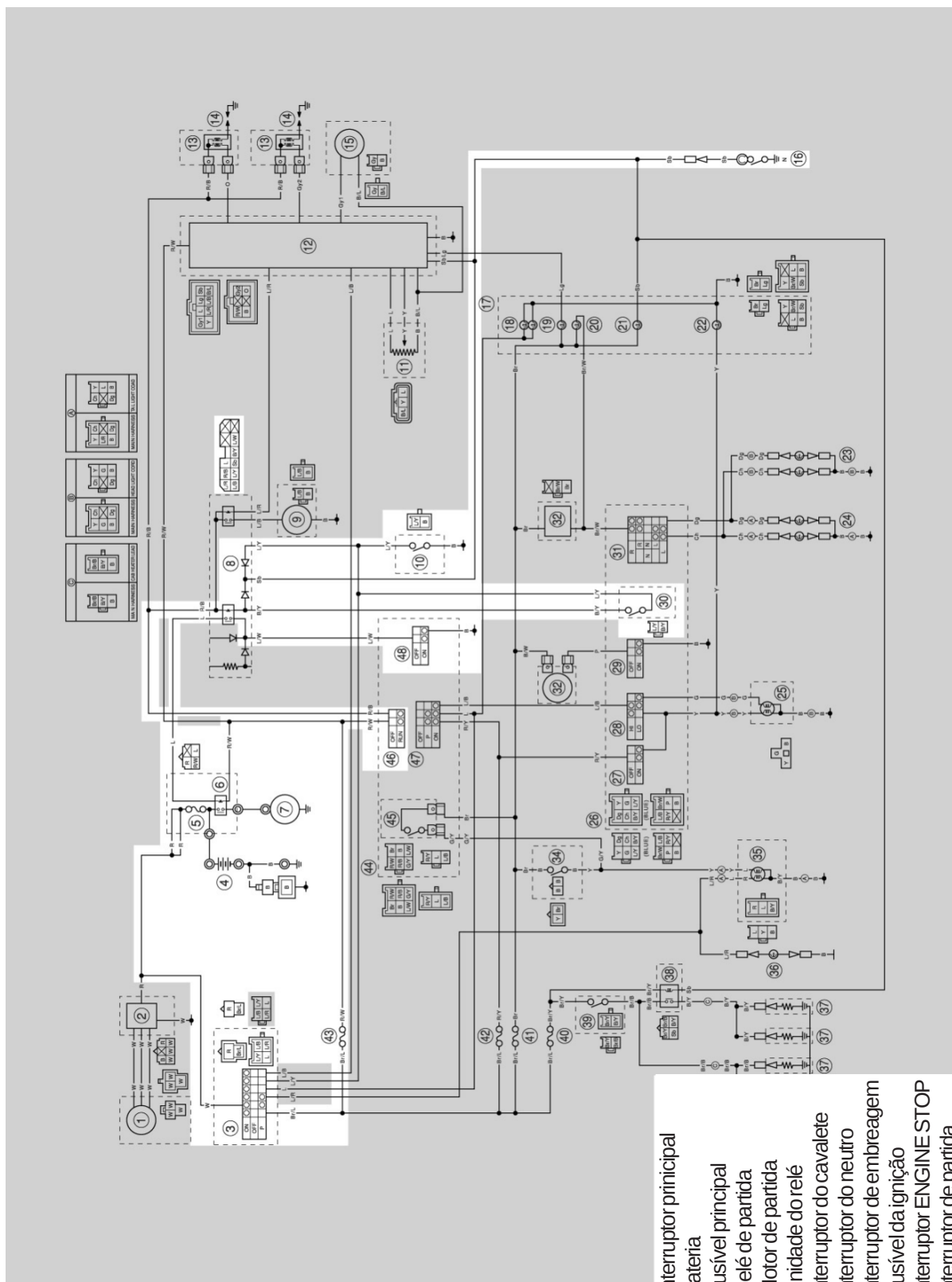
SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA DIAGRAMA DO CIRCUITO




- ③ Interruptor principal
- ④ Bateria
- ⑤ Fusível principal
- ⑥ Relé de partida
- ⑦ Motor de partida
- ⑧ Unidade do relé
- ⑩ Interruptor do cavalete
- ⑯ Interruptor do neutro
- ⑰ Interruptor de embreagem
- ⑱ Fusível da ignição
- ⑲ Interruptor ENGINE STOP
- ⑳ Interruptor de partida




SISTEMA DE CARGA DIAGRAMA DO CIRCUITO

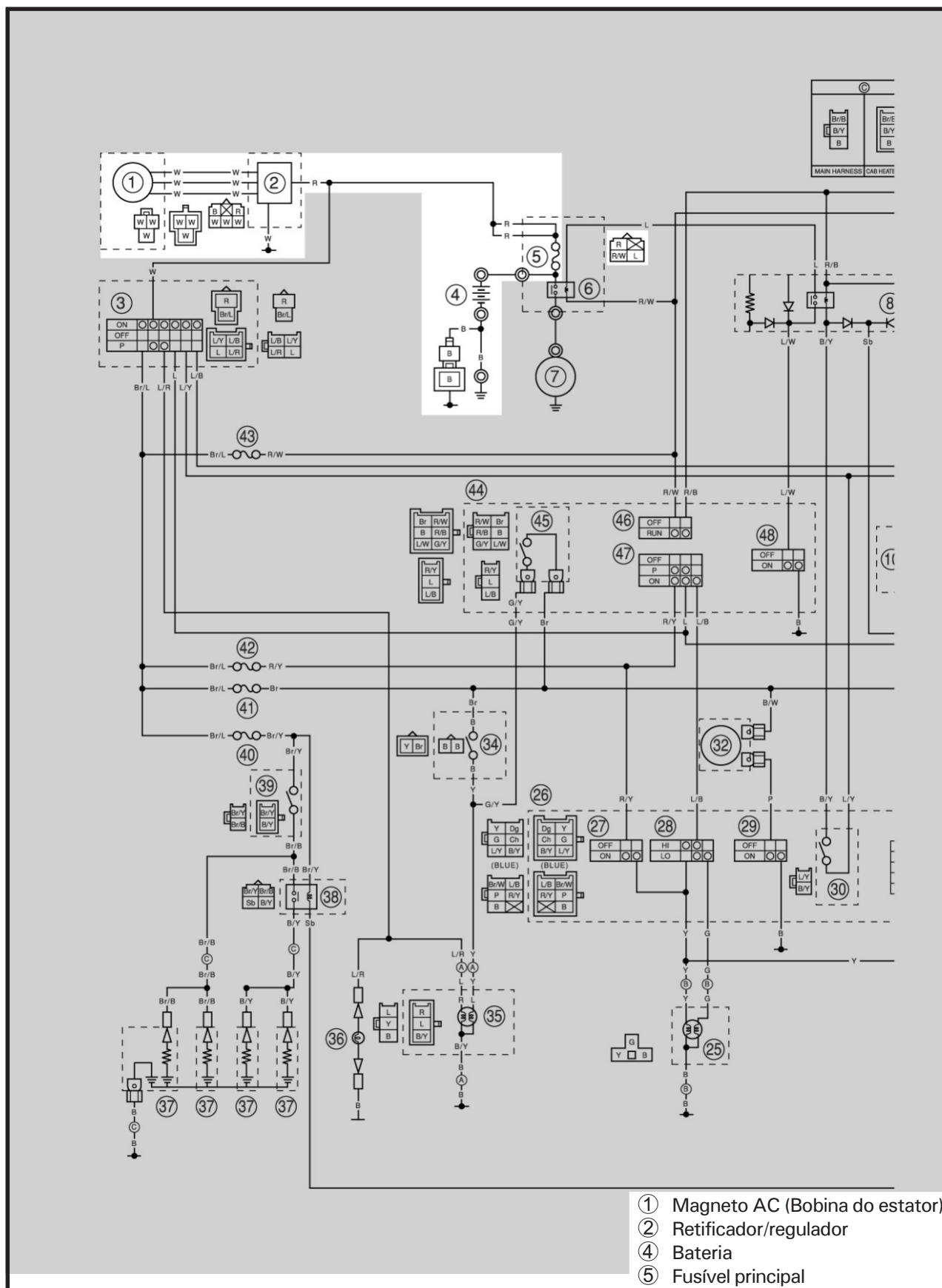

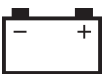

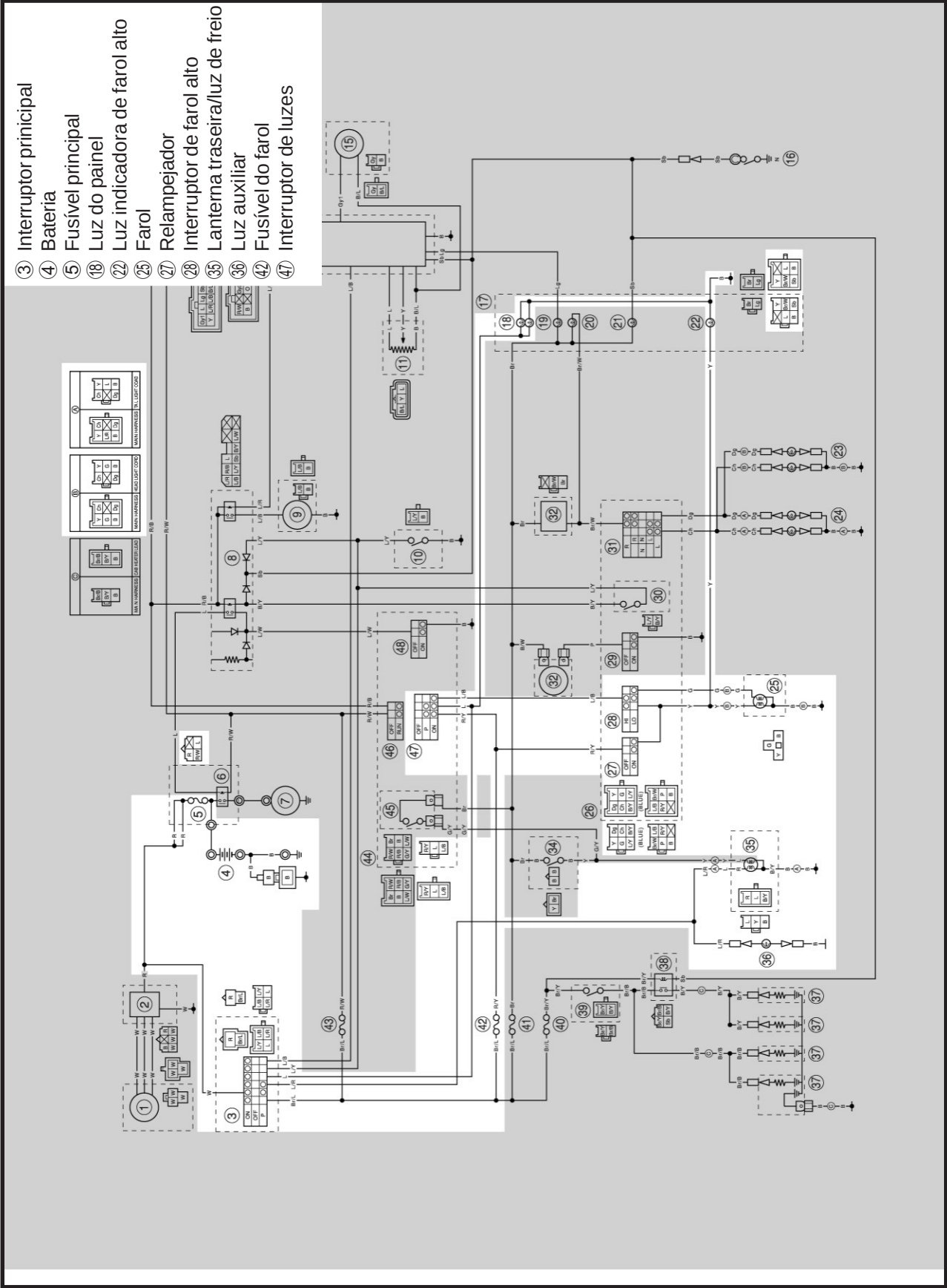
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
DIAGRAMA DO CIRCUITO





SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DIAGRAMA DO CIRCUITO


- | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ③ Interruptor principal | ⑫ Unidade de ignição | ⑳ Luz indicadora de pisca |
| ④ Bateria | ⑯ Interruptor de neutro | ㉑ Luz indicadora de neutro |
| ⑤ Fusível principal | ⑰ Luz indicadora do motor | ㉒ Luz do pisca dianteiro |

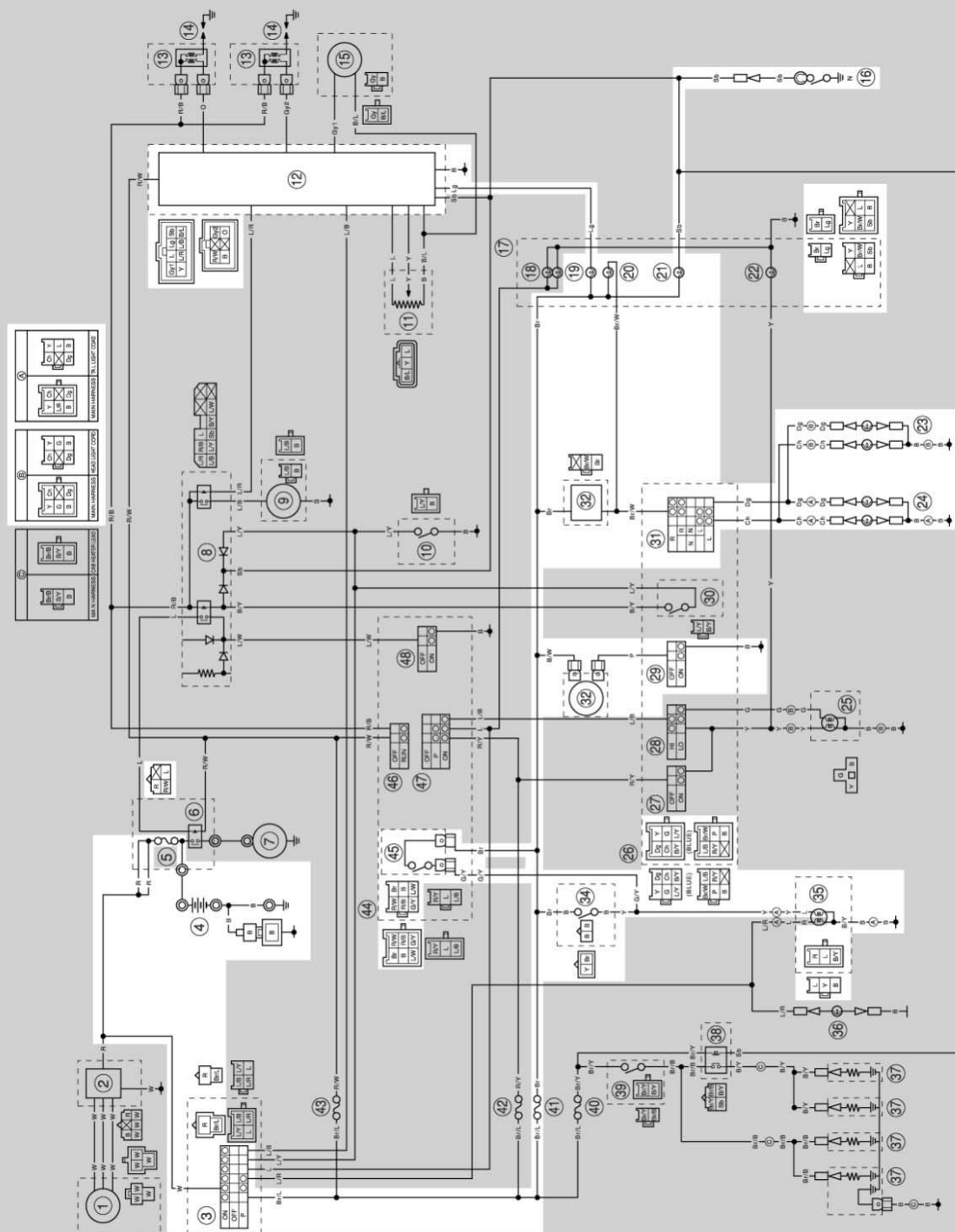

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ㉔ Luz do pisca traseiro | ㉒ Rele do pisca | ㉕ Lanterna traseira/Luz de freio |
| ㉙ Interruptor de buzina | ㉓ Buzina | ㉖ Fusível do sistema de sinalização |
| ㉚ Interruptor de pisca | ㉔ Interruptor do freio traseiro | ㉗ Interruptor do freio dianteiro |



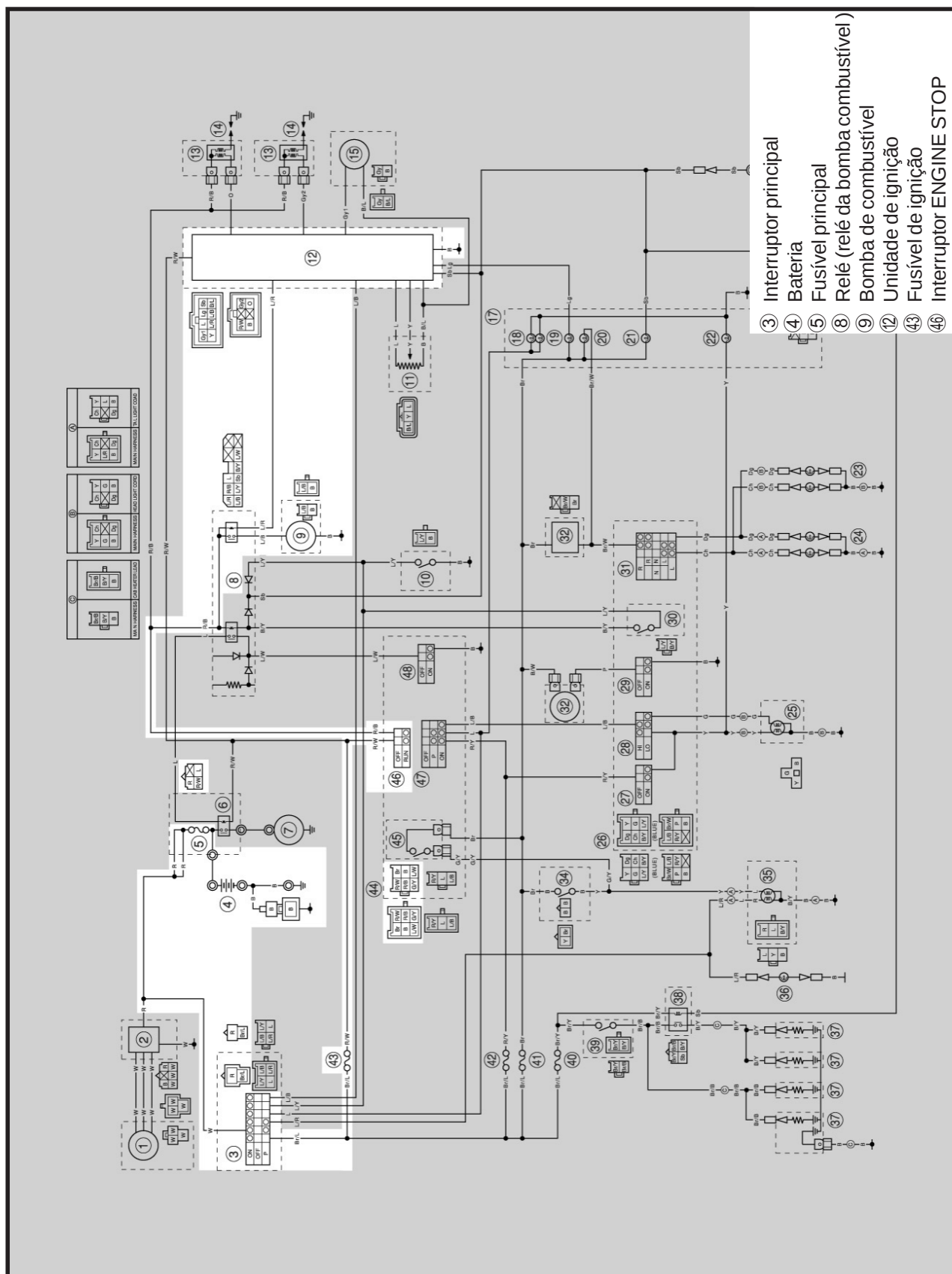SISTEMA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DIAGRAMA DO CIRCUITO




Legend:

- 1 Interruptor principal
- 2 Bateria
- 3 Fusível principal
- 4 Interruptor de neutro
- 5 Aquecedor do carburador
- 6 Relé do aquecedor
- 7 Termóstato
- 8 Fusível do aquecedor

The diagram illustrates the electrical system for a vehicle, showing the main battery (2) connected to the main fuse (3) and the ignition switch (1). The system includes various components such as the alternator (9), starter motor (10), fuel pump (11), and fuel injectors (12). The diagram also shows the wiring for the neutral switch (4), carburetor heater (5), carburetor heater relay (6), thermostat (7), and carburetor heater fuse (8). The wiring is color-coded and labeled with letters (R, W, B, L, Y, G, etc.) and numbers (1, 2, 3, etc.) to indicate the specific components and their connections. The diagram is a detailed technical drawing showing the electrical system of a vehicle, including the battery, alternator, starter motor, and various sensors and actuators. The components are numbered 1 through 40, and the wiring is color-coded and labeled with letters (R, W, B, L, Y, G, etc.) and numbers (1, 2, 3, etc.) to indicate the specific components and their connections. The diagram is a detailed technical drawing showing the electrical system of a vehicle, including the battery, alternator, starter motor, and various sensors and actuators.

DIAGRAMA ELÉTRICO XVS650

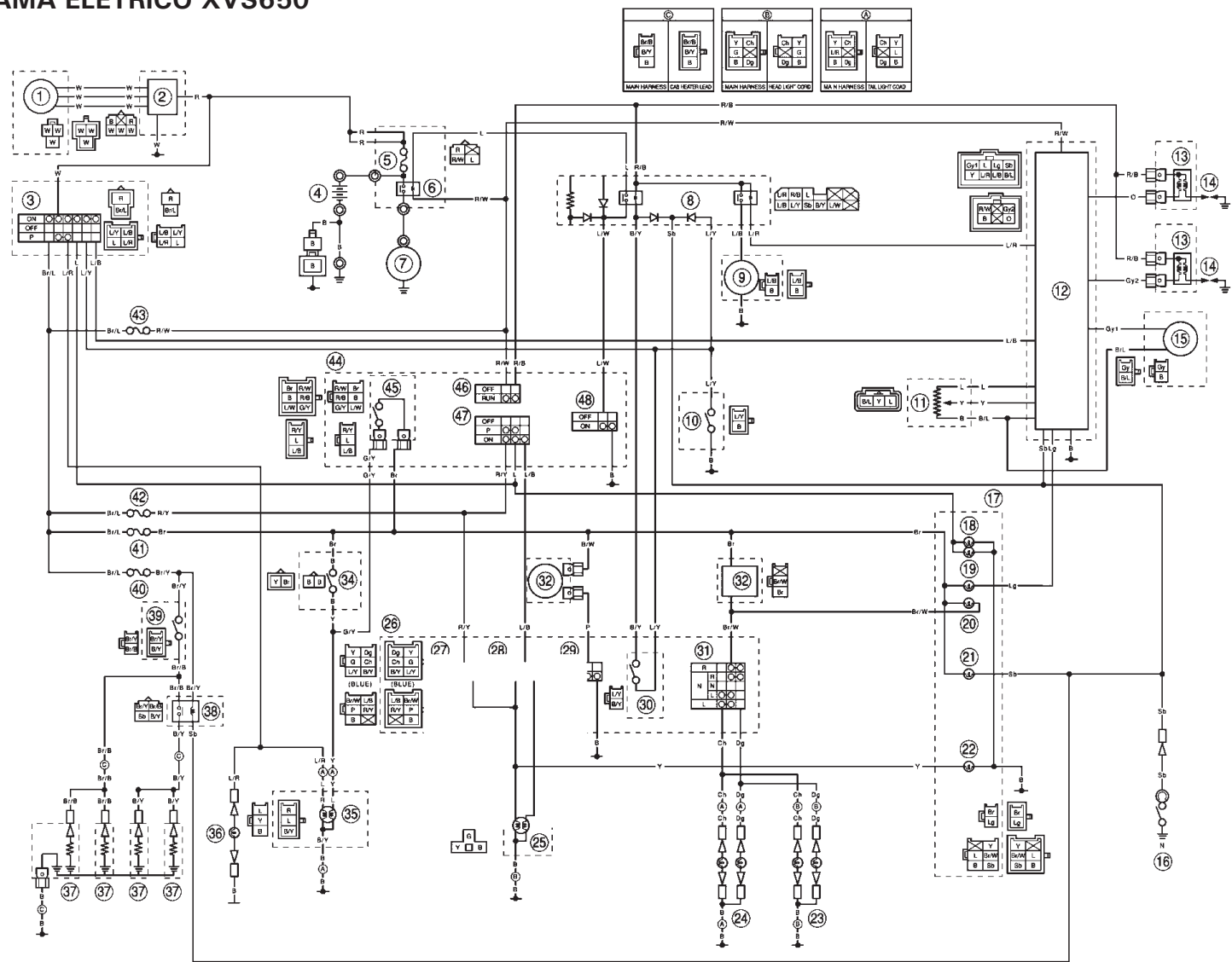

CÓDIGO DE CORES

B	preto	Lg	Verde claro	B/L	preto/azul	G/Y	verde/amarelo
Br	marrom	O	laranja	B/W	preto/branco	L/B	azul/preto
Ch	chocolate	P	rosa	B/Y	preto/amarelo	L/R	azul/vermelho
Dg	verde escuro	R	vermelho	Br/B	marrom/preto	L/W	azul/branco
G	verde	Sb	azul celeste	Br/L	marrom/azul	L/Y	azul/amarelo
Gy	cinza	W	branco	Br/W	marrom/branco	R/B	vermelho/preto
L	azul	Y	amarelo	Br/Y	marrom/amarelo	R/W	vermelho/branco
						R/Y	vermelho/amarelo

- ① Magneto AC
- ② Retificador/regulador
- ③ Interruptor principal
- ④ Bateria
- ⑤ Fusível principal
- ⑥ Relé de partida
- ⑦ Motor de partida
- ⑧ Unidade do relé
- ⑨ Bomba de combustível
- ⑩ Interruptor do cavalete lateral
- ⑪ Sensor de posição do acelerador (TPS)
- ⑫ Unidade de ignição
- ⑬ Bobina de ignição
- ⑭ Vela de ignição
- ⑮ Bobina de pulso
- ⑯ Interruptor de neutro
- ⑰ Painel
- ⑱ Luzes do painel
- ⑲ Luz do motor
- ⑳ Luz indicadora de pisca
- ㉑ Luz indicadora de neutro
- ㉒ Luz indicadora de farol alto
- ㉓ Pisca dianteiro
- ㉔ Pisca traseiro
- ㉕ Farol
- ㉖ Interruptor de guidão (LE)
- ㉗ Relampejador
- ㉘ Interruptor de farol alto
- ㉙ Interruptor da buzina
- ㉚ Interruptor da embreagem
- ㉛ Interruptor de pisca
- ㉜ Relé de pisca
- ㉝ Buzina
- ㉞ Interruptor do freio traseiro
- ㉟ Lanterna traseira/luz de freio
- ㊱ Luz auxiliar
- ㊲ Aquecedor do carburador
- ㊳ Relé do aquecedor do carburador
- ㊴ Termostato
- ㊵ Fusível do aquecedor do carburador
- ㊶ Fusível do sistema de ignição
- ㊷ Fusível da ignição
- ㊸ Interruptor de guidão (LD)
- ㊹ Interruptor do freio dianteiro
- ㊺ Interruptor ENGINE STOP
- ㊻ Interruptor de luzes
- ㊼ Interruptor de partida